

Project Ingenieurswetenschappen:  
Elektronisch ontwerp van de e-VUBOX speaker  
Oplossingen

Vrije Universiteit Brussel


Versie 08.2015

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Basis Elektronica</b>	<b>2</b>
1.1	De weerstand . . . . .	2
1.2	Netwerken . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Bouwstenen</b>	<b>3</b>
2.1	Volumeknop . . . . .	3
2.2	Statusledje . . . . .	4
2.3	Versterker . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Overzicht</b>	<b>7</b>

# 1 Basis Elektronica

## 1.1 De weerstand

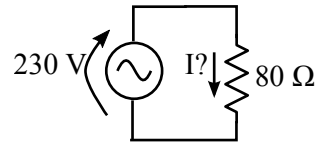

Figuur 1: Voorbeeldnetwerkje.


### Doe-het-zelf 1

*Wet van Ohm:*  $V = R \cdot I$

*Vermogen:*  $P = V \cdot I$

$$\begin{aligned}
 I &= V/R \\
 &= 230 \text{ V} / 80 \text{ } \Omega = 2.875 \text{ A} \\
 P &= V \cdot I = V^2/R \\
 &= (230 \text{ V})^2 / 80 \text{ } \Omega = 661.25 \text{ W} \\
 I &= 2.875 \text{ A} & P &= 661.25 \text{ W}
 \end{aligned}$$

## 1.2 Netwerken

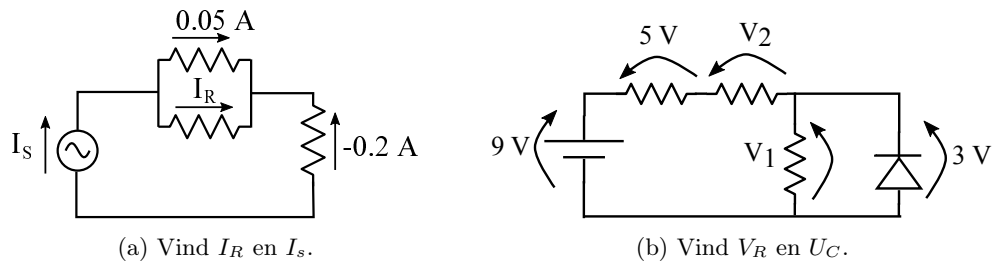

Figuur 2: De wetten van Kirchhoff

### Doe-het-zelf 2

*Stroomwetten:*

$$\begin{aligned}
 I_S &= 0.05 \text{ A} + I_R \\
 I_R + 0.05 \text{ A} - 0.2 \text{ A} &= 0
 \end{aligned}$$

*Oplossing:*

$$I_R = 0.2A - 0.05A = 0.15A$$

$$I_S = 0.05A + 0.15A = 0.2A$$

*Spanningswetten:*

$$V_1 - 3V = 0$$

$$9V - 5V - V_2 - V_1 = 0$$

*Oplossing:*

$$V_1 = 3V$$

$$V_2 = 9V - 5V - 3V = 1V$$

$$I_S = 0.15 \text{ A}$$


$$V_1 = 3 \text{ V}$$

$$I_R = 0.05 \text{ A}$$

$$V_2 = 1 \text{ V}$$

## 2 Bouwstenen

### 2.1 Volumeknop

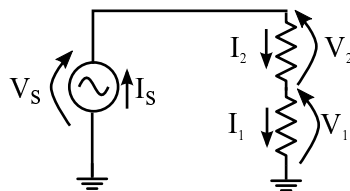

Figuur 3: Volumeregeling: de spanningsdeler

### Doe-het-zelf 3

*Shortcut met serie weerstand:*

$$V_1 = R_1 \cdot I_1 = R_1 \cdot \frac{V_s}{R_1 + R_2}$$

Lange weg:

$$\begin{aligned}
 V_1 &= R_1 \cdot I_1 \\
 V_1 &= R_1 \cdot I_2 \\
 V_1 &= R_1 \cdot \frac{V_2}{R_2} \\
 V_1 &= R_1 \cdot \frac{V_S - V_1}{R_2} \\
 (1 + \frac{1}{R_2})V_1 &= R_1 \cdot \frac{V_S}{R_2} \\
 V_1 &= \frac{R_1}{R_2} \cdot (\frac{R_2}{R_1 + R_2})V_S \\
 V_1 &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_S
 \end{aligned}$$

**Doe-het-zelf 4**

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1.5V}{9V} \quad (1)$$

$$\frac{1k\Omega}{1k\Omega + R_2} = \frac{1}{6} \quad (2)$$

$$\frac{1k\Omega + R_2}{1k\Omega} = 6 \quad (3)$$

$$R_2 = 6 \cdot 1k\Omega - 1k\Omega = 5k\Omega \quad (4)$$


maar deze waarde is geen E12-waarde, we kiezen dus:

$$R_2 = 4.7k\Omega \quad (5)$$

**Doe-het-zelf 5**

$$\begin{aligned}
 P &= V \cdot I = V^2 / R_{pot} \\
 R_{pot} &= (200mW) / 4\mu W \\
 R_{pot} &= 10k\Omega
 \end{aligned}$$

## 2.2 Statusledje

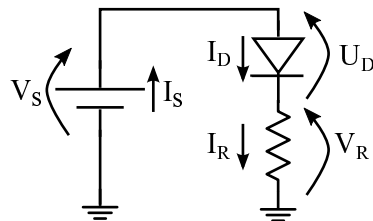

Figuur 4: Diode netwerk.

### Doe-het-zelf 6

*Kirchhoff:*

$$\begin{aligned}V_S - U_D - V_R &= 0 \\ I_S &= I_D = I_R\end{aligned}$$


*De weerstand die nodig is:*

$$\begin{aligned}R_{led} &= \frac{V_R}{I_R} \\ &= \frac{V_S - U_D}{I_D} \\ &= \frac{9V - 1.8V}{10mA} \\ &= \frac{7.2V}{10mA} = 720\Omega\end{aligned}$$

*We kiezen een weerstand in de E12 reeks:*

$$R_{led} = 680\Omega$$

### 2.3 Versterker

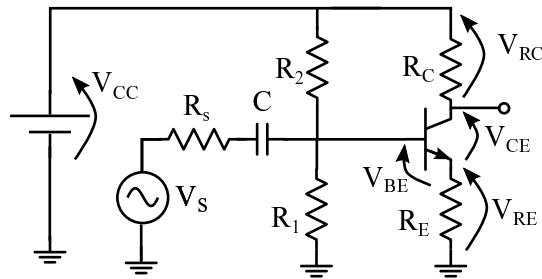

Figuur 5: Versterkerschakeling met de transistor.

### Doe-het-zelf 7

$$\begin{aligned}I_C + I_B + I_E &= 0 \\ I_C + \frac{I_C}{\beta} + I_E &= 0 \\ (1 + \frac{1}{\beta})I_C + I_E &= 0\end{aligned}$$

*stel dat  $\beta$  1000 is en rond af:*

$$I_C \approx -I_E$$

**Doe-het-zelf 8**

$$V_C = V_{CC} - V_{R_C}$$

$$V_C = V_{CC} - R_C \cdot I_C$$

$$V_C = V_{CC} + R_C \cdot I_E$$

$$V_C = V_{CC} - R_C \cdot \frac{V_E}{R_E}$$

$$V_C = V_{CC} - \frac{R_C}{R_E} \cdot V_E$$

$$V_C = V_{CC} - \frac{R_C}{R_E} \cdot (V_B - 0.7V)$$

**Doe-het-zelf 9**

$$R_C = \dots \tag{6}$$

$$R_E = \dots \tag{7}$$


**Doe-het-zelf 10**

$$V_B = \dots \tag{8}$$

$$R_1 = 1k\Omega \tag{9}$$

$$R_2 = \dots \tag{10}$$

### 3 Overzicht

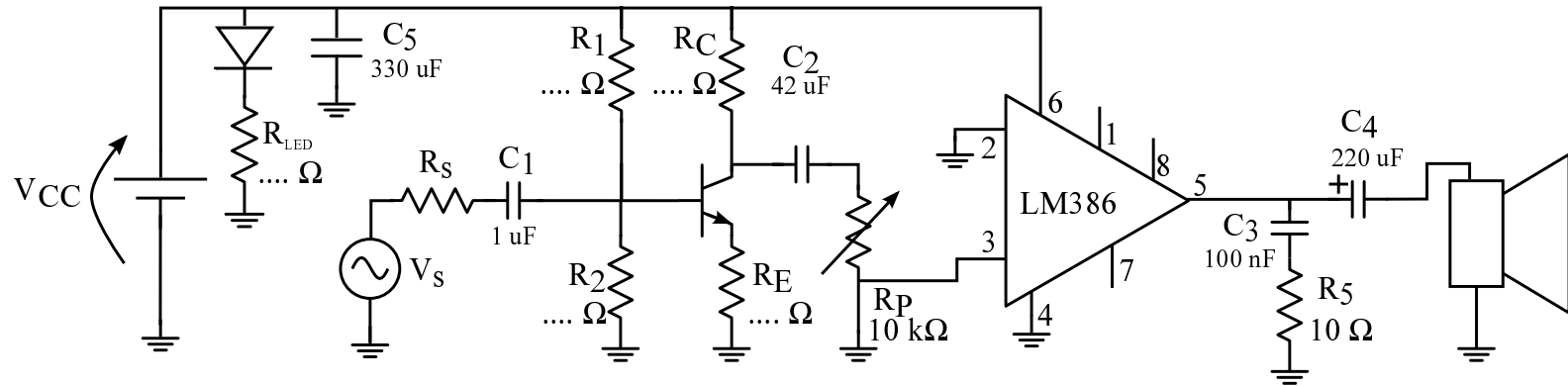

Figuur 6: Volledig Schema